
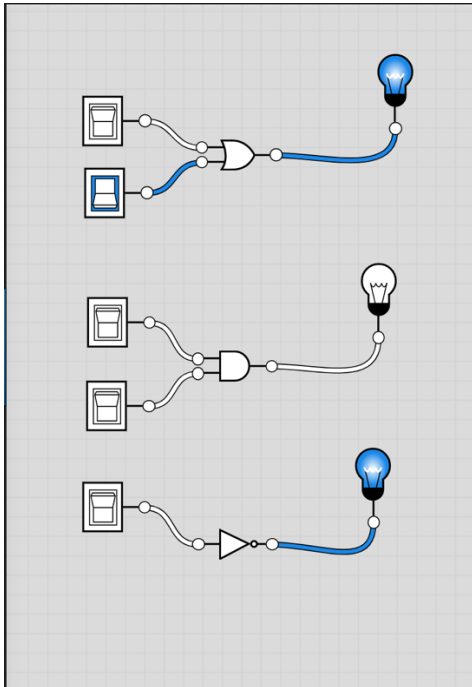


1.

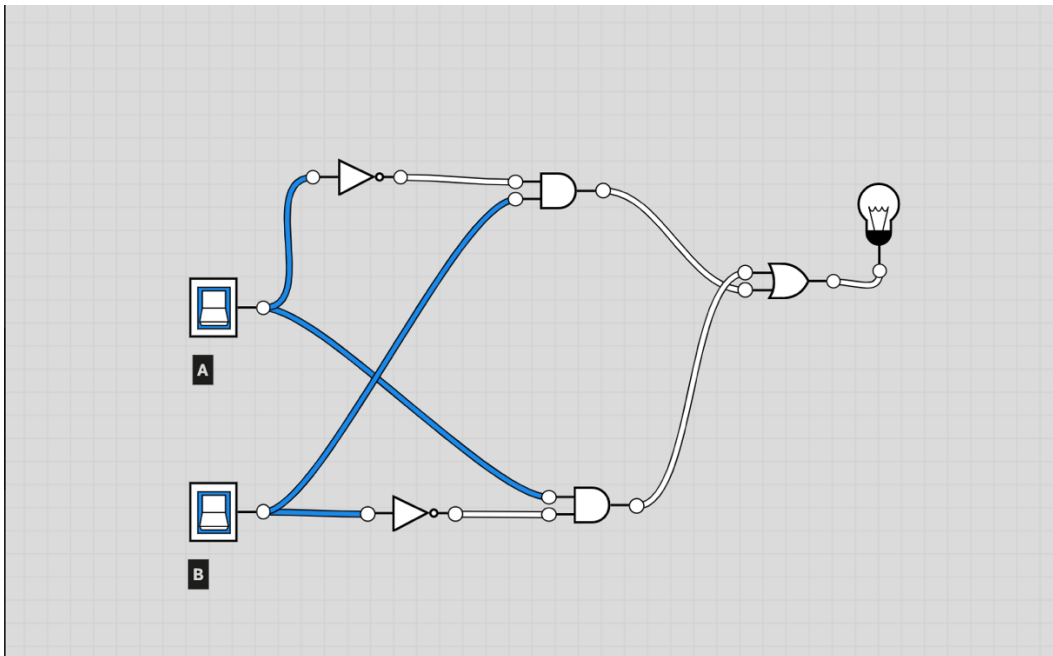

2. The Boolean Expression: $Z = (A' * B) + (A * B')$.
 $Z = (\text{NOT } A \text{ AND } B) \text{ OR } (A \text{ AND NOT } B)$.



3.


Truth Table:

A	B	C	Out
0	0	0	0
1	0	0	1
0	1	0	1
0	0	1	1
1	0	1	0
1	1	0	0
0	1	1	0
1	1	1	0

Boolean expression:

$Z = (\text{NOT } A \text{ AND NOT } B \text{ AND } C) \text{ OR } (\text{NOT } A \text{ AND } B \text{ AND NOT } C) \text{ OR } (A \text{ AND NOT } B \text{ AND NOT } C).$

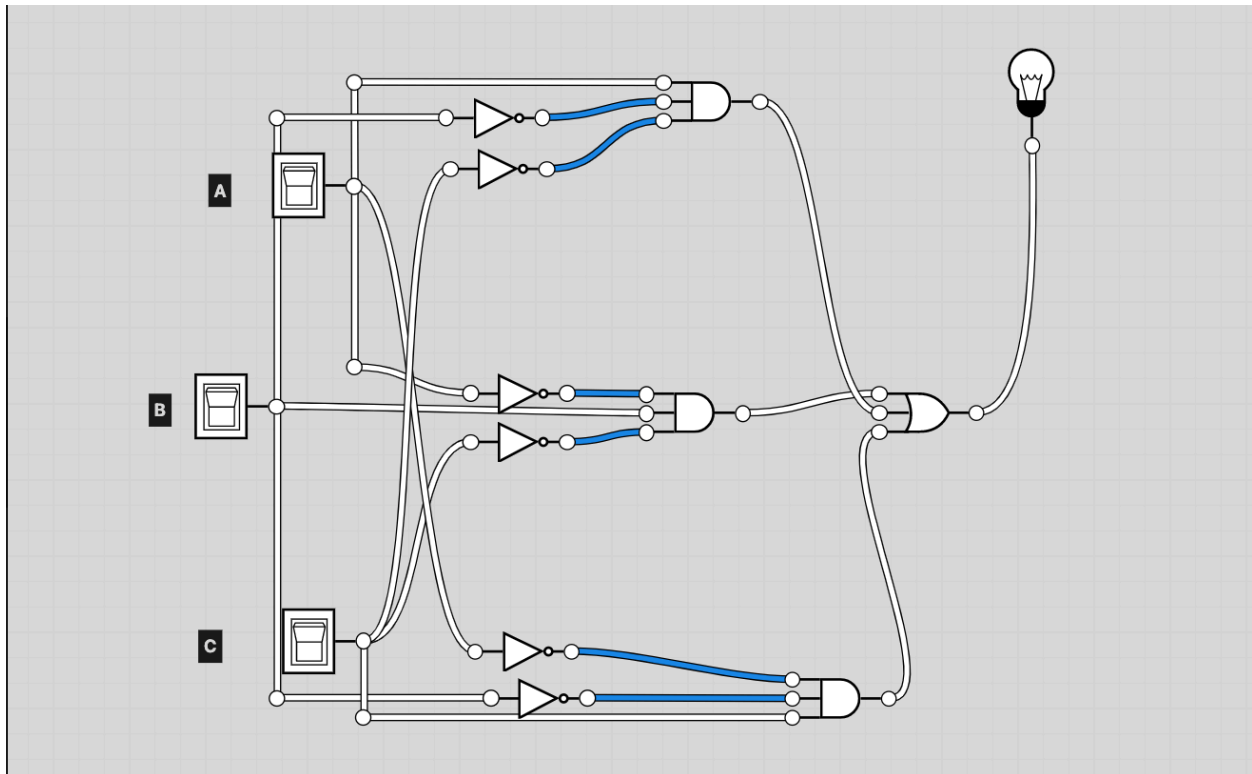$Z = (A' * B' * C) + (A' * B * C') + (A * B' * C').$



4.

